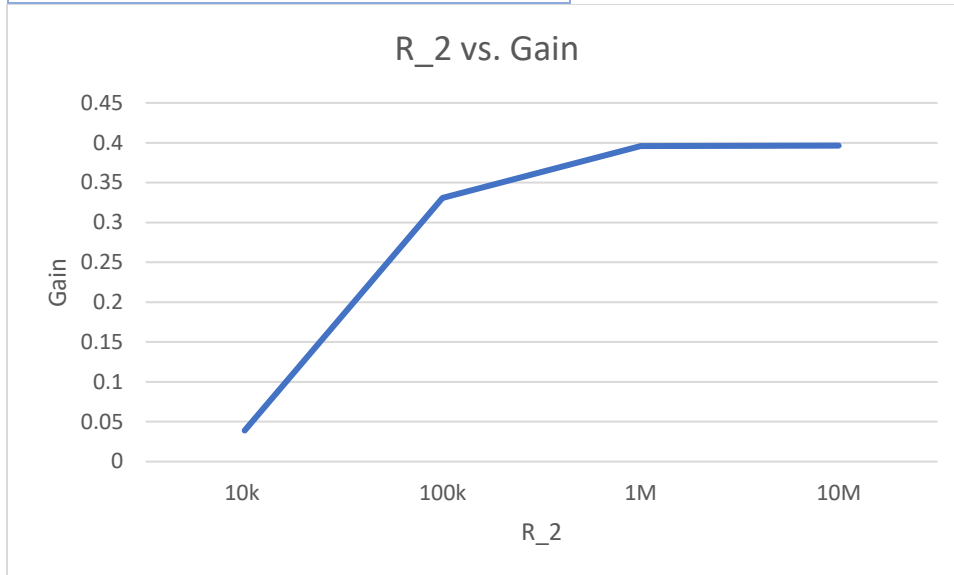


R_2 (ohms)	V_in	V_out	Gain
10k	3.3	0.129	0.039
100k	3.3	1.092	0.3309
1M	3.3	1.306	0.3958
10M	3.3	1.308	0.3964



Gain increases with resistance.