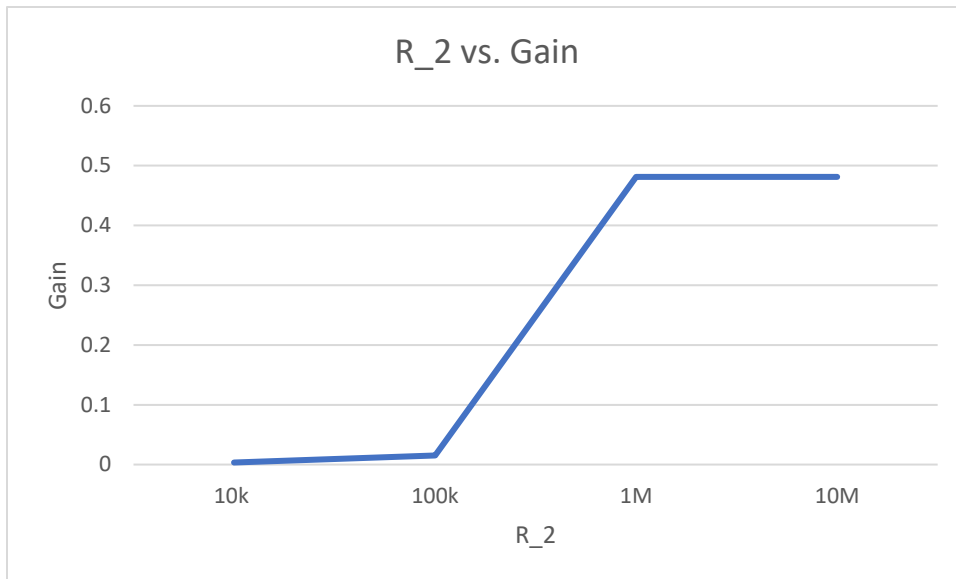


R_2 (ohms)	V_in	V_out	Gain
10k	5	0.017	0.0034
100k	5	0.076	0.0152
1M	5	2.406	0.4812
10M	5	2.406	0.4812



Gain increases with resistance.